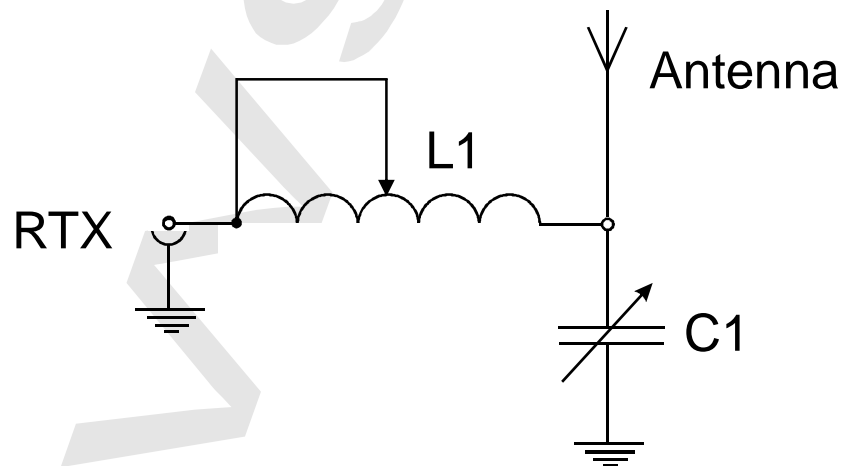


Circuito CL in configurazione Step-Up per fili random ad alta impedenza in questo caso l'antenna è elettricamente a massa.



Variante circuito LC in configurazione Step-Up per fili random.